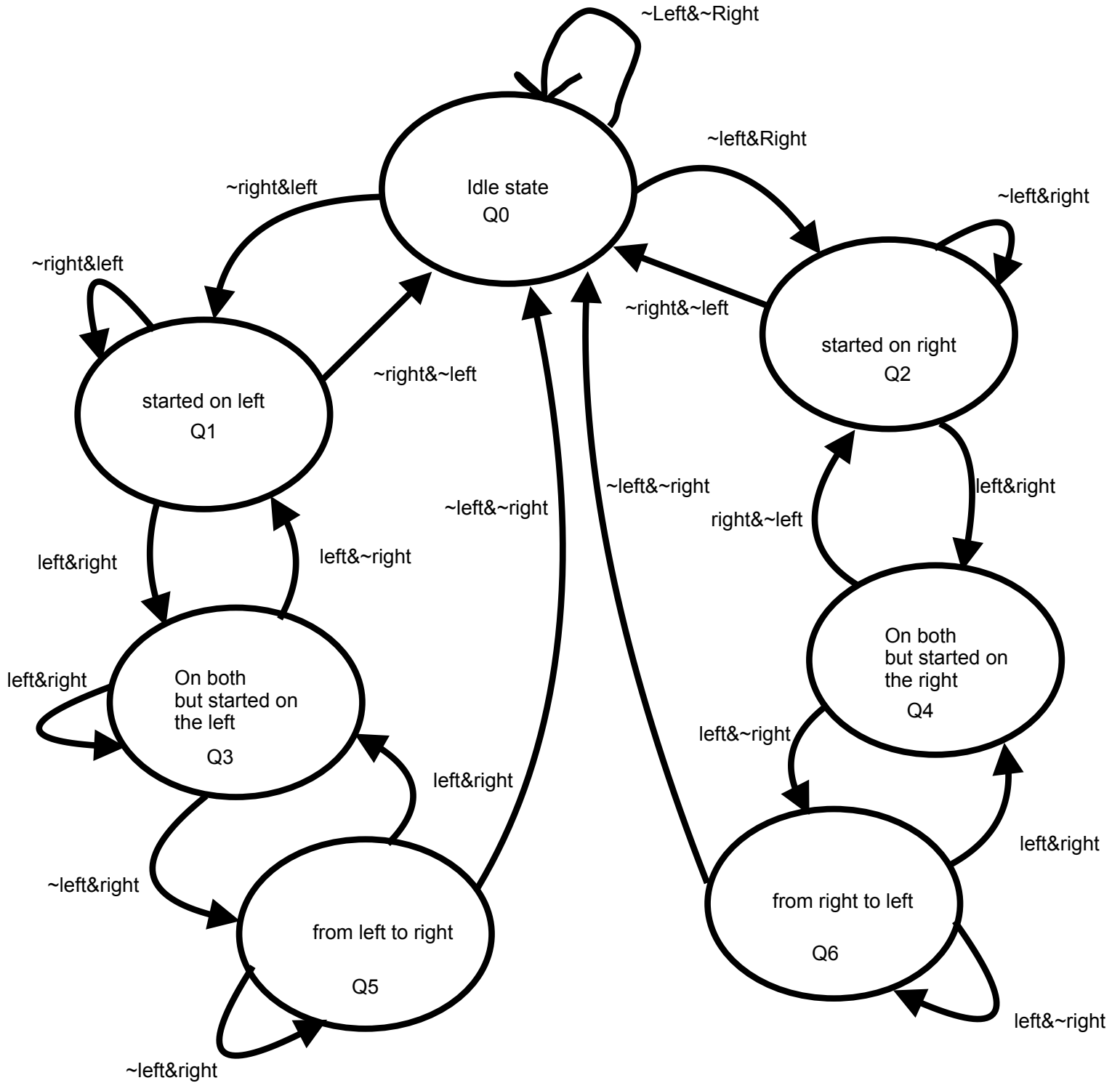


State machine

Inputs:
left sensor
right sensor
clk
outputs:
increment up
increment down
reset counter
start the counter
show time



logic for outputs and states:

for reset counter: $Q0 \& \sim\text{right} \& \text{left} \mid Q0 \& \sim\text{left} \& \text{right}$

for start counter: $\sim Q0$

display: $\sim Q0$

for incrementing up: $Q6 \& \sim\text{left} \& \sim\text{right}$

for incrementing down: $Q5 \& \sim\text{Left} \& \sim\text{right}$

$Q0: \sim\text{left} \& \sim\text{right}$

$Q1: Q0 \& \sim\text{right} \& \text{left} \mid Q1 \& \sim\text{right} \& \text{left} \mid Q3 \& \sim\text{right} \& \text{left}$

$Q2: Q0 \& \text{right} \& \sim\text{left} \mid Q2 \& \text{right} \& \sim\text{left} \mid Q4 \& \text{right} \& \sim\text{left}$

$Q3: Q1 \& \text{left} \& \text{right} \mid Q3 \& \text{left} \& \text{right} \mid Q5 \& \text{left} \& \text{right}$

$Q4: Q2 \& \text{left} \& \text{right} \mid Q4 \& \text{left} \& \text{right} \mid Q6 \& \text{left} \& \text{right}$

$Q5: Q3 \& \text{right} \& \sim\text{left} \mid Q5 \& \text{right} \& \sim\text{left}$

$Q6: Q4 \& \sim\text{right} \& \text{left} \mid Q6 \& \sim\text{right} \& \text{left}$